



đề thi CK -2022-2023 HKI huytl

Các thiết bị và mạch điện tử (Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia
Thành phố Hồ Chí Minh)



messages.pdf_cover_qr_code_label

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH Đề 1		KÌ THI CUỐI KÌ HKI (Năm học 2022 – 2023) Môn: Các Thiết Bị Mạch Điện Tử Thời gian: 85 phút Không sử dụng tài liệu	
Họ và tên sinh viên:..... MSSV:..... STT:.....		ĐIỂM	

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (chỉ chọn 1 đáp án, 7 điểm)

Sinh viên điền kết quả điền vào ô sau đây:

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7
Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12	Câu 13	Câu 14

Câu 1: Hạt tải chủ yếu trong bán dẫn loại n là (G1, G2)

- a. electron
- b. lỗ trống (hole)
- c. ion dương
- d. ion âm


Câu 2: Để tăng độ dốc (roll-off) của mạch lọc thì (G1, G2)

- a. Tăng bậc của mạch lọc hoặc mắc nhiều mạch lọc song song
- b. Thay đổi giá trị của R và C
- c. Tăng bậc của mạch lọc và mắc nhiều mạch lọc nối tiếp
- d. Điều chỉnh giá trị của điện trở hồi tiếp

Câu 3: Đối với linh kiện transistor, nếu dòng ngõ ra tại cực C là 1,52 mA thì dòng ngõ vào tại cực B ứng với hệ số khuếch đại 60 là (G1, G2)


- a. 25,36μA
- b. 0,25μA
- c. 0,25 mA
- d. 0,025 mA

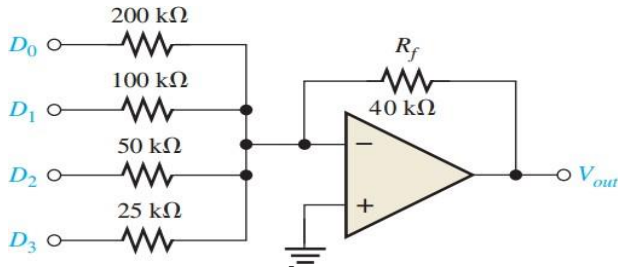Câu 4: Sinh viên xác định mạch dưới đây là (G1, G2)




- Mạch ADC 4 bit
- Mạch DAC 4 bit
- Mạch khuếch đại không đảo sử dụng OPAMP
- Tất cả đều sai

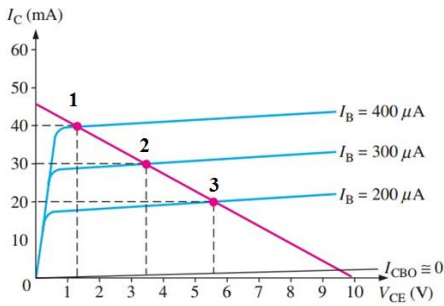Câu 5: Cho đặc tuyến như hình vẽ. Sinh viên lựa chọn điểm tĩnh Q tại vị trí nào là tối ưu (G1, G2)




- Vị trí số 1
- Vị trí số 2
- Vị trí số 3
- Vị trí 1 hoặc 2 hoặc 3 đều tối ưu

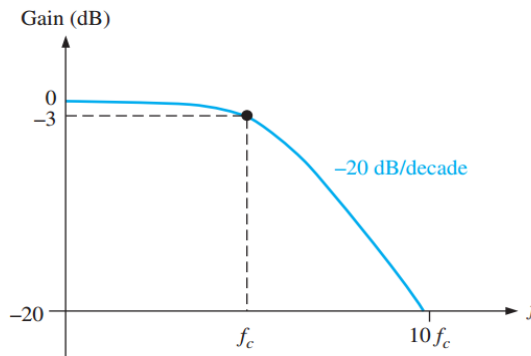Câu 6: Cho đồ thị của mạch lọc như hình bên dưới (G1, G2)



- Đây là mạch lọc bậc 1 (bậc nhất) với hệ số khuếch đại là $A_{CL} = (R_1/R_2) - 1$
- Đây là mạch lọc bậc thông thấp (hạ thông) bậc 1 với hệ số dốc (roll-off) là -20dB/dec.
- Đây là mạch lọc thông cao (thượng thông) với giá trị R, C được nối với ngõ vào V^- của OPAMP
- Đây là mạch lọc thông cao (thượng thông) bậc 1 với với hệ số dốc (roll-off) là -20dB/dec

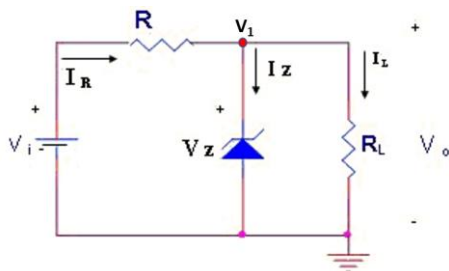Câu 7: Cho mạch ổn áp với diode Zener có $V_Z = 20V$, $P_{Zmax} = 10W$, $R_L = 200\Omega$, $R = 20\Omega$, điện thế đầu vào là 30V. Giá trị V_1 và V_0 là bao nhiêu



- $V_1 = 20V$ và $V_0 = 20V$
- $V_1 = 30V$ và $V_0 = 30V$
- $V_1 = 30V$ và $V_0 = 400V$
- Không tính được

Câu 8: Thuật ngữ “pole” trong mạch lọc thể hiện (G1, G2)

- a. Độ lợi của OPAMP
- b. Số lượng cặp linh kiện RC
- c. Độ chênh lệch bandwidth (BW) khi ghép các mạch lọc song song
- d. Độ dốc của mạch lọc

Câu 9: Trong chuyển tiếp PN thì vùng nghèo được định nghĩa là vùng (G1, G2)

- a. Không tồn tại các electron
- b. Không tồn tại các lỗ trống
- c. Không tồn tại bất kì hạt mang điện nào
- d. Xuất hiện khi chuyển tiếp PN ở trạng thái chưa cân bằng


Câu 10: Linh kiện Opamp thực tế thì (G1, G2)

- a. Trở kháng ngõ vào lớn và trở kháng ngõ ra gần bằng không
- b. Trở kháng ngõ vào nhỏ và trở kháng ngõ ra lớn
- c. Trở kháng ngõ vào là vô cực và trở kháng ngõ ra bằng không
- d. Tất cả đều sai

Câu 11: Đối với linh kiện JFET, quá trình đóng mở kênh dẫn được thực hiện dựa vào (G1, G2)


- a. Phân cực thuận của chuyển tiếp pn
- b. Phân cực nghịch của chuyển tiếp pn
- c. Cấu trúc MOS (metal – oxide – semiconductor)
- d. Tất cả đều sai

Câu 12: Cho mạch lọc như hình (G1, G2)

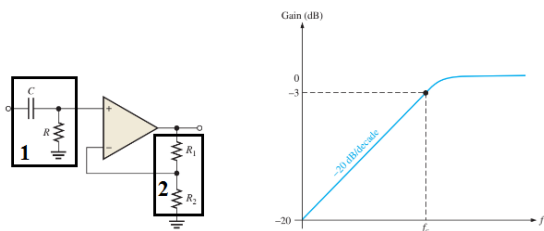


- a. Lọc thông thấp và độ dốc phụ thuộc vào R,C
- b. Lọc thông cao và độ dốc phụ thuộc vào R₁, R₂
- c. Lọc thông thấp và độ dốc phụ thuộc vào R₁, R₂ và cả R,C
- d. Lọc thông cao và tần số cắt phụ thuộc vào R,C

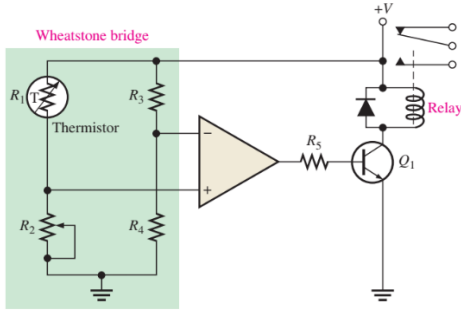Câu 13: Cho mạch điện như hình vẽ. Sinh viên cho biết chức năng của opamp (G1, G2)



- Opamp hoạt động ở trạng thái khuếch đại không đảo và Q1 bật tắt relay
- Opamp hoạt động như mạch so sánh tín hiệu cho cầu wheatsone
- Opamp hoạt động ở trạng thái khuếch đại đảo và Q1 bật tắt relay
- Tất cả đều sai

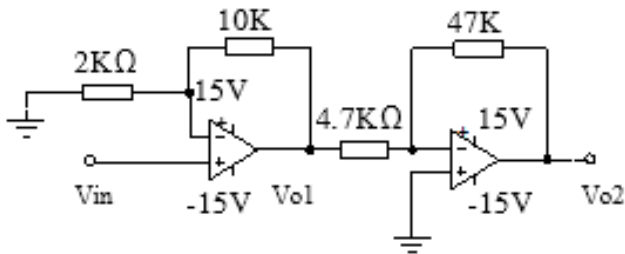Câu 14: Cho mạch Opamp như hình bên dưới. Độ lợi của toàn mạch chính là (G1, G2)




- $A_V = V_{01} \times V_{02}$
- $A_V = V_{01} \times V_{02} \times V_{in}$
- $A_V = V_{02} \div V_{in}$
- Tất cả đều sai

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Bài 1: Cho mạch lọc như hình bên. (G1, G2, G3).

- Tính tần số cắt của mạch bên.
- Xác định giá trị của R_1 để đáp ứng tần số theo Butterworth

ORDER	ROLL-OFF DB/DECADE	1ST STAGE			2ND STAGE			3RD STAGE		
		POLES	DF	R_1/R_2	POLES	DF	R_3/R_4	POLES	DF	R_5/R_6
1	-20	1	Optional							
2	-40	2	1.414	0.586						
3	-60	2	1.00	1	1	1.00	1			
4	-80	2	1.848	0.152	2	0.765	1.235			
5	-100	2	1.00	1	2	1.618	0.382	1	0.618	1.382
6	-120	2	1.932	0.068	2	1.414	0.586	2	0.518	1.482

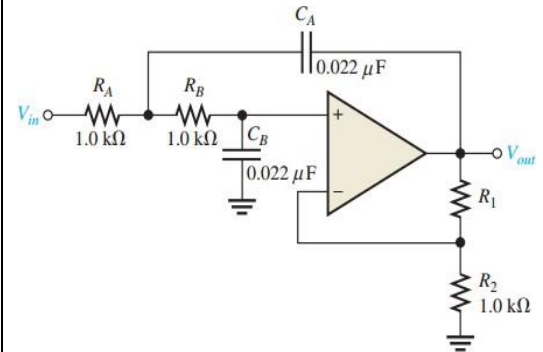

Bài 2: Cho mạch phân cực bằng cầu chia thế và điện trở R_E (như hình bên cạnh). Transistor có $V_{BE} = 0.7V$ và $\beta_{DC} = \beta_{AC} = 50$. (G1, G2, G3).


a. Tính trị số điểm tĩnh điều hành Q và vẽ đường tải tĩnh (DC loadline)

Vẽ lại mạch phân tích tín hiệu bé

b. Tính hệ số ổn định nhiệt S. Biết $S = 1 + R_B/R_E$ với R_B là giá trị điện trở tại cực B của transistor (bỏ qua giá trị R_{inbase}).

c. Tính A_V , A_i và Z_0 .

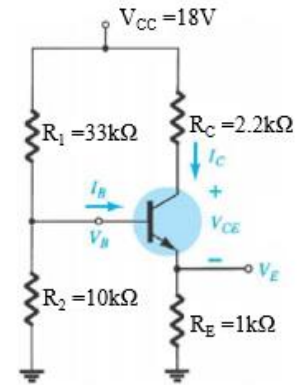d. Nếu mắc thêm tải $R_L = 2,7 k\Omega$ tại ngõ ra thì tổng trở ngõ ra là bao nhiêu?



-----HẾT-----

Giảng viên ra đề	Duyệt đề của khoa/bộ môn
Trần Quang Nguyên	Trịnh Lê Huy

CĐRMH	Mô tả CĐRMH (Mục tiêu cụ thể)
G1	Kiến thức nền tảng về Toán và Khoa học tự nhiên
G2	Kiến thức ngành kỹ thuật máy tính
G3	Kỹ năng giải quyết vấn đề